
## Tarea 3: Direccionamiento por Entrada-Estado Padilla Castillo Aarón Samir

Para la siguiente carta ASM, encuentre el contenido de la memoria utilizando el direccionamiento Entrada-Estado. Incluir asignación binaria de estados, entradas, salidas y contenido de la memoria.

**NOTA**: Por cuestiones de facilidad, el ejercicio se realizó a computadora, sin embargo, se adjunta el archivo original en la plataforma.

## a) Carta ASM:

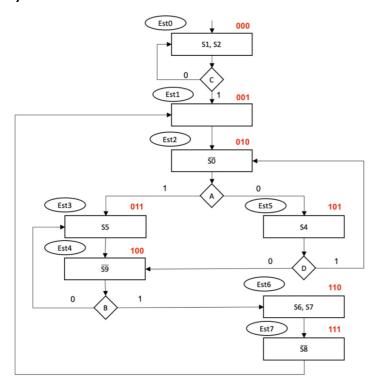

## b1) Tabla

Entr	adas		Salidas	
Α	00	S0neg	S5	S9neg
В	01	S1	S6	
С	10	S2	S7	
D	11	S4	S8neg	

	Di	reccionamien	to									Contenido																	
	Estados Presentes			Pru	eba	LIGA FALSA			LIGA VERDADERA			Salidas																	
	Q2	Q1	Q0	P1	P0	Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S2	S1	SO SO									
Est 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1									
Est 1	0	0	1	*	*	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1									
Est 2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0									
Est 3	0	1	1	*	*	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1									
Est 4	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1									
Est 5	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1									
Est 6	1	1	0	*	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1									
Est 7	1	1	1	*	*	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1									
	,			•		•						•																	

## b2) Usando entrada D como no importa

_	Di	reccionamier	ito									Contenido								
	Estados Presentes			Pru	ieba	LIGA FALSA			LIGA VERDADERA			Salidas								
	Q2	Q1	Q0	P1	P0	Q2	Q1	Q0	Q2	Q1	Q0	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S2	S1	S0
Est 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
Est 1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
Est 2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Est 3	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
Est 4	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Est 5	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1
Est 6	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1
Est 7	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1